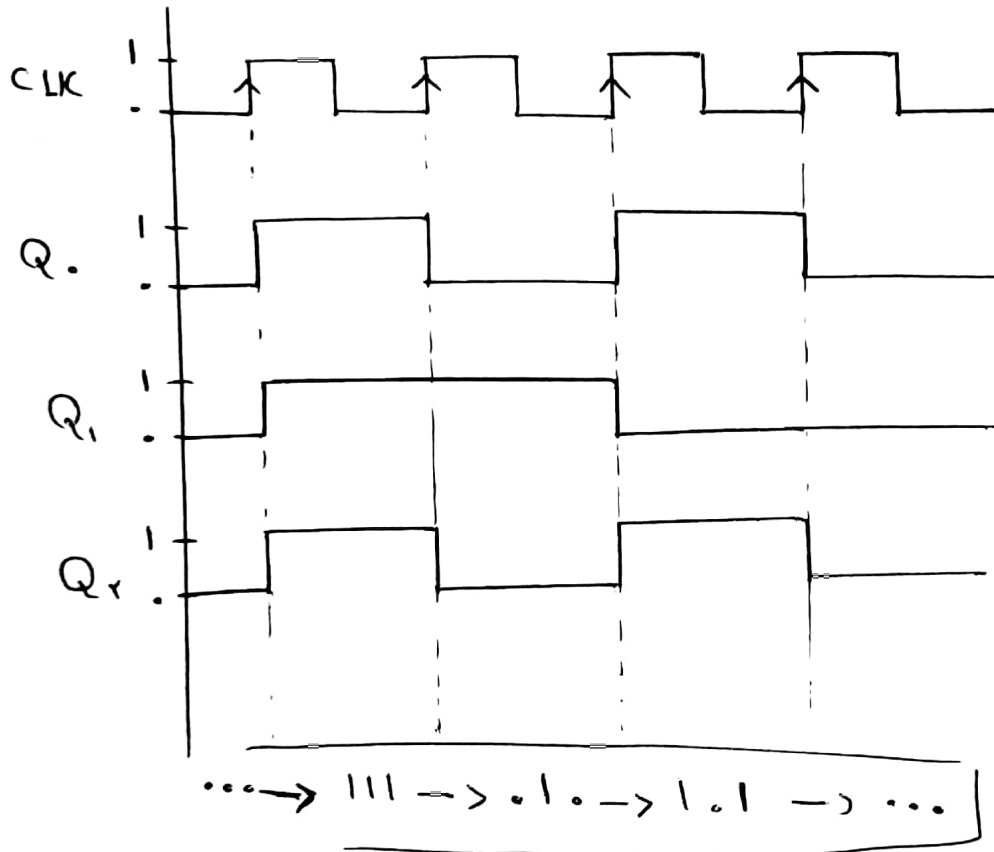


فرهاد امان ۹۹۴۱۰۶

۴ - دردی TFF ۱ است پس هواره تاگلی کند. $Q_0 + = \overline{Q_0}$

دردی DFF برابر $\overline{Q_2}$ است پس $Q_2 + = \overline{Q_2}$



این مدار یک شمارنده است و با $\boxed{4}$ کاری کند.