



$$A - EQ - B = (A2 \text{ xnor } B2) \bullet (A1 \text{ xnor } B1) \bullet (A0 \text{ xnor } B0)$$

$$A - GT - B = A2 \cdot \overline{B2} + C2 \cdot A1 \cdot \overline{B1} + C2 \cdot C1 \cdot A0 \cdot \overline{B0}$$

$$A - LT - B = \overline{A2} \cdot B2 + C2 \cdot \overline{A1} \cdot B1 + C2 \cdot C1 \cdot \overline{A0} \cdot B0$$

module Comparator3 (

input [2:0] A,

input [2:0] B,

input l,

input e,

input g

output lt,

output et,

output gt);

wire a2not, a1not, a0not, b2not, b1not, b0not, c2, c1, c0, ct, lc, gc,
gt1, gt2, gt3, gt4, lt1, lt2, lt3, lt4;

not g1(a2not, A[2]);

not g2(a1not, A[1]);

not g3(a0not, A[0]);

not g4(b2not, B[2]);

not g5(b1not, B[1]);

not g6(b0not, B[0]);

xnor g7(c2, A[2], B[2]);

xnor g8(c1, A[1], B[1]);

xnor g9(c0, A[0], B[0]);

and g10(ct, c2, c1, c0);

and g11(lc, ct, l);

and g12(ct, ct, e);

and g13(gc, ct, g);

and g14(gt1, A[2], b2not);

and g15(gt2, A[1], b1not, c2);

and g16(gt3, A[0], b0not, c2, c1);

or g17(gt4, gt1, gt2, gt3);

or g18(gt, g4, gc);

and g19(lt1, a2not, B[2]);

and g20(lt2, a1not, B[1], c2);

and g21(lt3, a0not, B[0], c2, c1);

or g22(lt4, lt1, lt2, lt3);

or g23(lt, lt4, lc);

end module